
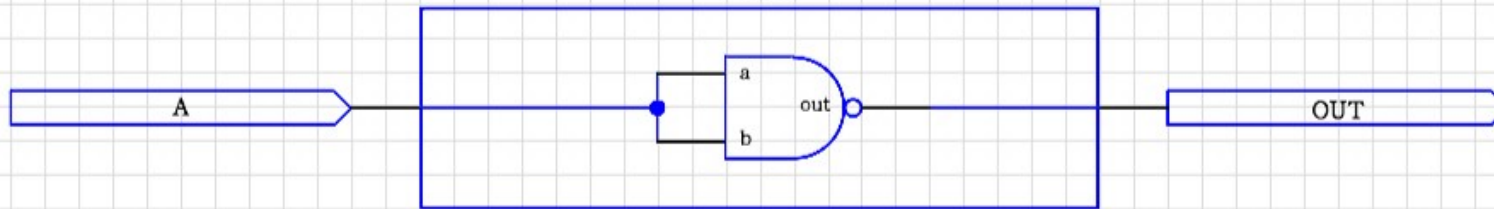


Not

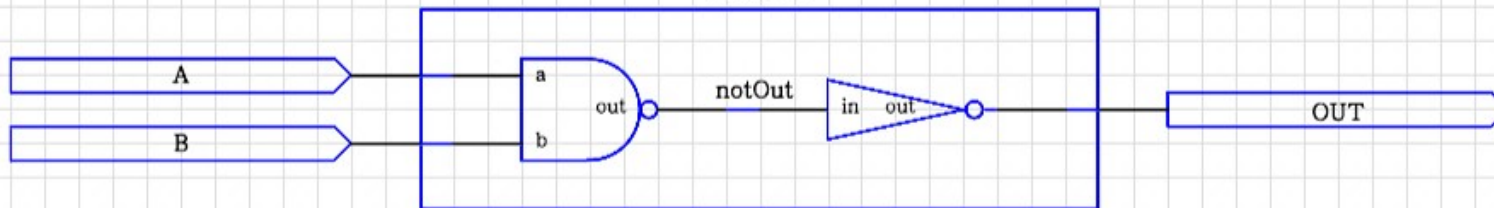


A	OUT
0	1
1	0

And



A	B	OUT
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Or

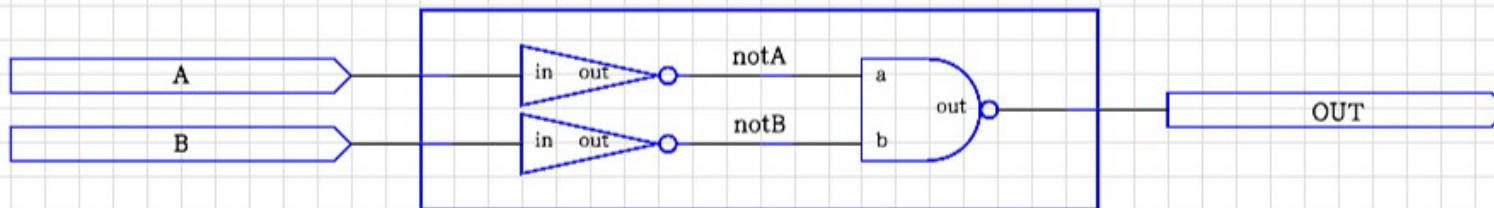

A	B	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1